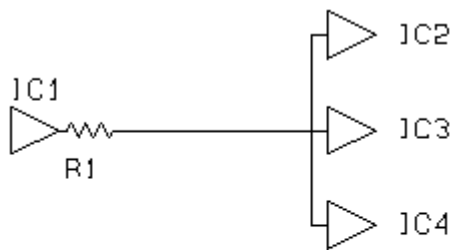


R1 (ダンピング抵抗)の抵抗値 その他 解析例



等長分岐配線